
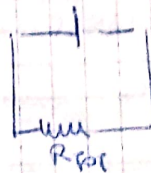
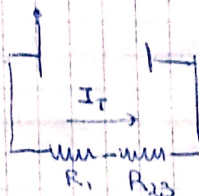


30/7.

* EJERCICIOS CIRCUITOS MIXTOS.

Ejercicio 1

	R	V	I
1	2,5Ω	10V	4A
2	2Ω	2V	
3	0,5Ω	2V	0,6A
TOT	3Ω	12V	4A

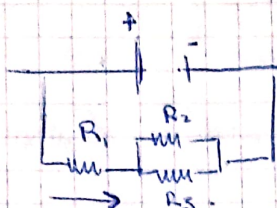

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{TOT} = R_1 + R_{23}$$

$$R_{23} = 0,5\Omega$$

$$R_{TOT} = \frac{E \cdot V_T}{I_T}$$

$$R_{TOT} = 12V / 4A = 3\Omega$$

$$V_{23} = I_T \cdot R_{23} = 2V$$

$$I_2 = 2V / 2\Omega = 1A$$

$$I_3 = 2V / 0,5\Omega = 4A$$

$$\frac{1}{R_3} = \frac{3}{2}\Omega \rightarrow R_3 = \frac{2}{3}\Omega = 0,6\Omega$$

$$V_1 = I_T \cdot R_1 = 10V$$

Ejercicio 2

• datos, $I_T = 10A$, $R_3 = R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_4 = 2\Omega$.




• hallar R_{TOT} .

$$R_T = R_{123} + R_4 = 1,2\Omega + 2\Omega = 3,2\Omega$$

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{5}{6\Omega} \Rightarrow R_{23} = \frac{6}{5}\Omega = 1,2\Omega$$

• hallar V_T

$$V_T = I_T \cdot R_T = 32V$$

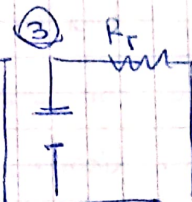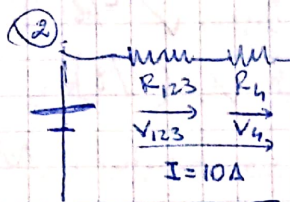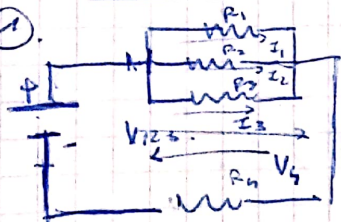

② • Hallar Voltaje (V_{123} , V_4) → división de tensión.

$$V_{123} = I_T \cdot R_{123} = 10A \cdot 1,2\Omega = 12V$$

$$V_4 = I_T \cdot R_4 = 10A \cdot 2\Omega = 20V$$

③ • Hallar Intensidad.

$$I_1 = V_{123} / R_1 = 4A$$





$$I_2 = V_{123} / R_2 = 2A$$

$$I_3 = V_{123} / R_3 = 4A$$

$$I_4 = V_4 / R_4 = 10A$$

* Ejercicio 3

	R	V	I
1	12Ω	13,8V	1,15A
2	12Ω	13,8V	1,15A
3	20Ω	5,8V	0,29A
4	4Ω	1,16V	0,29A
5	8Ω	7V	0,875A
6	6Ω	7V	1,16A
T	9Ω	21V	2,3A

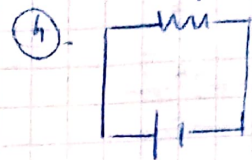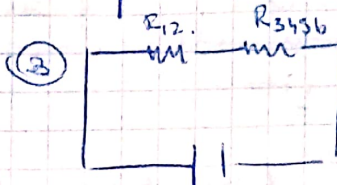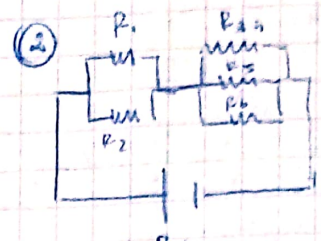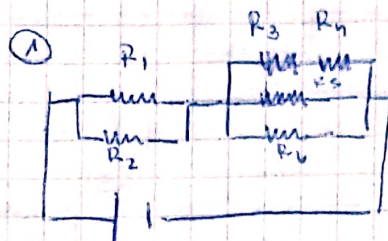


• Cálculo de Resistencias.

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{6\Omega} \rightarrow R_{12} = 6\Omega \quad R_{34} = R_3 + R_4 = 24\Omega$$

$$R_{3456} = \left(\frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{24\Omega} + \frac{1}{8\Omega} + \frac{1}{6\Omega} \right)^{-1} = 3\Omega$$


$$R_T = R_{12} + R_{3456} = 6\Omega + 3\Omega = 9\Omega$$

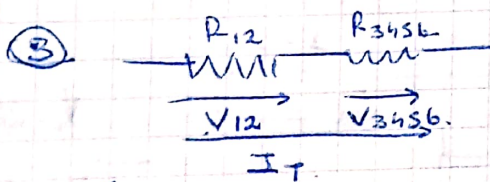• Hallar Intensidad tot. del circ. $\rightarrow I_T = V_T / R_T = 2,3A$




$$V_{12} = I_T \cdot R_{12} = 13,8V$$
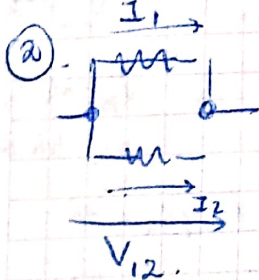
$$V_{3456} = I_T \cdot R_{3456} = 6,9V \approx 7V$$



$$I_1 = V_{12} / R_1 = 1,15A$$


$$I_2 = V_{12} / R_2 = 1,15A$$

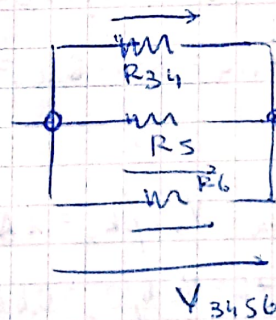

$$I_5 = V_{3456} / R_5 = 0,875A$$

$$I_6 = V_{3456} / R_6 = 1,16A$$

$$I_{34} = V_{3456} / R_{34} = 0,29A$$

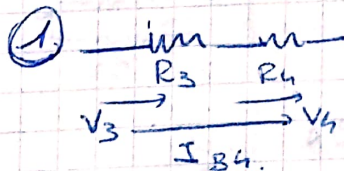


$$V_3 = I_{34} \cdot R_3 = 5,8V$$

$$V_4 = I_{34} \cdot R_4 = 1,16V$$

5/8

Ejercicio 4

	R	V	I
1	4Ω	8V	2A
2	16Ω	16V	1A
3	10Ω	33V	0.3A
4	10Ω	6.6V	0.3A
5	18Ω	6V	0.3A
6	24Ω	16V	0.6A
7	12Ω	12V	1A
8	4Ω	12V	3A
9	3Ω	12V	4A
T	4Ω	24V	6A

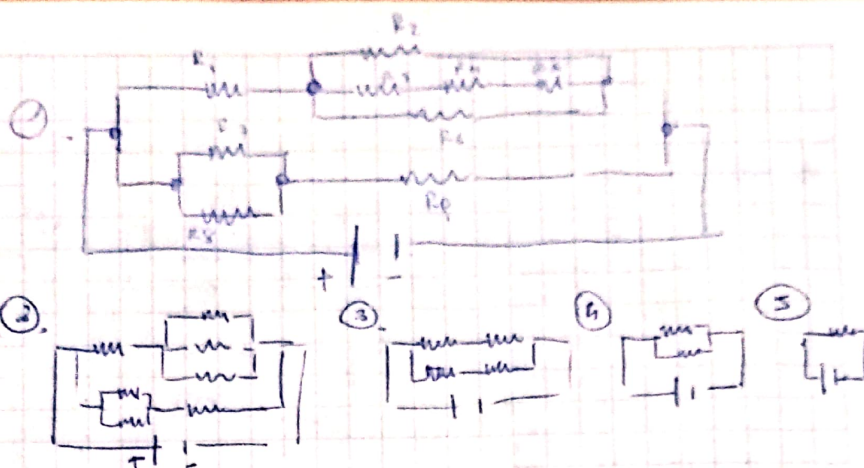

Hallar resistencias.

$$R_{345} = R_3 + R_4 + R_5 = 48\Omega$$


$$\frac{1}{R_{23456}} = \frac{1}{R_{345}} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} = \frac{1}{8\Omega} \Rightarrow R_{23456} = 8\Omega$$

$$R_{789} = \left(\frac{1}{R_{23456}} + \frac{1}{R_{789}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{12\Omega} + \frac{1}{6\Omega} \right)^{-1} = 4\Omega$$

$$R_{78} = \left(\frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8} \right)^{-1} = 3\Omega$$


$$R_{789} = R_{78} + R_9 = 6\Omega$$
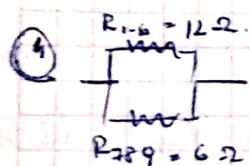
$$I_{TOT} = V_{TOT} / R_{TOT} = 24V / 4\Omega = 6A$$



$$I_{1-6} = 24V / 12\Omega = 2A$$


$$I_{7-9} = 24V / 6\Omega = 4A$$

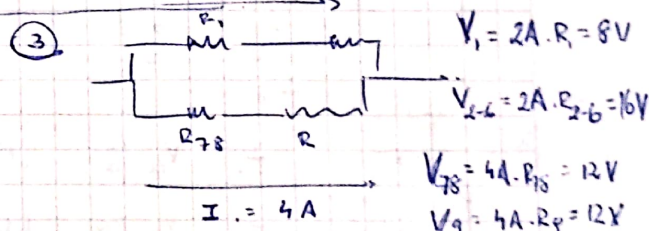

$$I_2 = V_{2-6} / R_2 = 1A$$


$$I_6 = V_{2-6} / R_6 = 0.6A$$
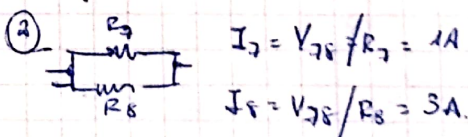
$$V_{2-6} = 16V \quad I_{3-5} = V_{2-6} / R_{3-5} = 0.3A$$



$$I_7 = V_{78} / R_7 = 1A$$


$$I_8 = V_{78} / R_8 = 3A$$

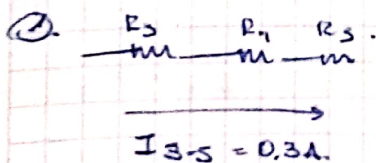

$$V_3 = R_3 \cdot I_{3-5} = 3.3V$$

$$V_4 = R_4 \cdot I_{3-5} = 6.6V$$

$$V_5 = R_5 \cdot I_{3-5} = 6V$$

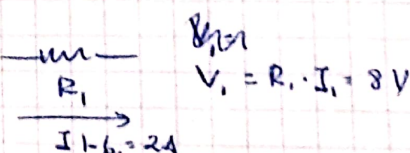

$$V_1 = R_1 \cdot I_1 = 8V$$

$$I_{1-6} = 2A$$